

Ayudantía

Almacenamiento de Datos

Resumen

Flancos

Diseño de Circuitos

Resumen

Resumen

Flancos


Diseño de Circuitos

Objetivos


- **Comprender** por qué es necesario almacenar datos en una máquina programable.
- **Conocer** componentes digitales (latches, flip-flops) que permiten el almacenamiento.
- **Realizar** ejercicios que consoliden los conceptos aprendidos.

Almacenamiento de Datos

 - Hasta ahora tenemos una ALU, pero ¿Qué pasa con los resultados de la ALU?
No se guardan :(
- **Necesitamos almacenar información** para utilizarla y seguir operando
- ¡Hoy veremos **componentes digitales** que permiten guardar datos y comenzaremos a construir nuestro primer computador!




Lo que sabemos

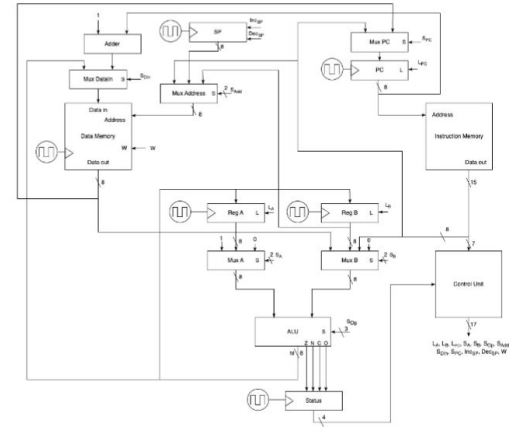


Lo que sabremos más
hacia el final del curso

Latches: Retención simple de estado

 - **Permiten guardar un bit en un circuito**
- ¡Su estado depende de las entradas y del estado anterior!
- Tipos principales:
 - **RS**: Reset-Set, *presenta un estado inválido*
 - **D**: Más seguro, *evita combinaciones inválidas*
- Se activan mientras la señal de control está activa




Latch RS

 


Latch D

Latch RS

 Componente que realiza **R**eset ($Q=0$), **S**et ($Q = 1$) ó mantiene un estado previo: $Q(t+1) = Q(t)$. A continuación, veremos cómo funciona




Abstracción

 


S	R	$Q(t+1)$
0	0	-
0	1	0
1	0	1
1	1	$Q(t)$

Latch D

 Componente que actualiza el valor de un estado **Q** con una señal **D** si, y solo si la señal de control está activa ($C = 1$). $D = \text{Data}$.



Abstracción


 


C	D	$Q(t+1)$
0	0	$Q(t)$
0	1	$Q(t)$
1	0	0
1	1	1

Flancos


Suponemos una **señal clock** llamada **CLK**, la cual cambia de 1 a 0 y de 1 a 0 en una **frecuencia constante**.

  - Flanco de SUBIDA: $0 \rightarrow 1$
- Flanco de BAJADA: $1 \rightarrow 0$



Flip-Flops

 
- Son contruidos con latches
- **Por defecto, almacenan datos sólo en flanco de subida del clock (señal CLK), pero son modificables**
- Ideales para **sincronizar** operaciones
- Tipos:
 - D: Almacena un valor dado
 - JK y T: más flexibles, pero menos usados en este curso




Flip-Flop D

Flip-Flop D

 Componente que permite guardar el estado anterior de una señal en un instante dado. *Por defecto, la acción ocurre en flanco de subida*




Abstracción

 

CLK	D	$Q(t+1)$
0/1/↓	0/1	$Q(t)$
↑	1	$Q(t)$
↑	0	0

Registros

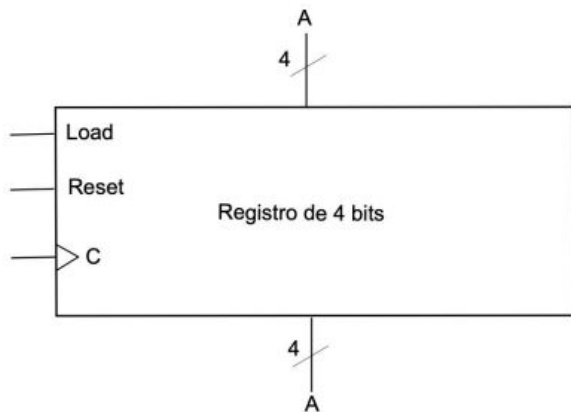- Un registro es **un conjunto de flip-flops** que guarda varios bits
- Se puede controlar con señales:
 - **Load (L)**: Autoriza carga de un nuevo dato
 - **Reset (R)**: Borra el contenido (el registro guarda un 0)



Abstracción: Registro de 4 bits

 



Diagrama Interno Registro A0

Registros: RESET

Esta señal actúa directamente sobre la entrada D del Flip-Flop D donde se almacena A0.

- **Casos**

 - **R = 1** : el Flip-Flop guardará un 0, dado que AND resulta en 0
- **R = 0**, el valor almacenado A0 dependerá de la salida del Mux




Registros: LOAD

Esta señal es el **selector del Mux** que escoge entre D_0 y $Q(t)$

- **Casos**

 - **$L = 1$** : Se escoge la señal de entrada D_0 y se manda al AND.
- **OJO**
 - **si $R = 0$** , entonces se guardará D_0 en el Flip-Flop.
 - **Si $R = 1$** , ocurre un reset.
- **$L = 0$** : Se escoge $Q(t)$ y se almacena, por ende $Q(t+1) = Q(t)$



Tipos de Memoria: RAM & ROM

- **RAM** (Random Access Memory)
 - Es la memoria temporal donde se cargan los programas en ejecución
 - Se pierden sus datos al finalizar el programa
- **ROM** (Read-Only Memory)
 - Acorde a la arquitectura Harvard, la ROM almacena las instrucciones del programa a ejecutar (el código assembly en nuestro caso)

Flancos

Resumen

Flancos


Diseño de Circuitos

Flancos: ¿Para qué sirven?

El desafío de este ejercicio es **entender la relación entre Latches, Flancos y Flip-Flops**. Para esto, se tiene una entrada CLK y una señal D de un latch D.

Se asumen que todas las salidas comienzan en 0 (nada ocurrió antes)

 
- **Objetivo:** Dibujar las señales de salida de:
 - Latch D
 - Flip-Flop D en flanco de subida
 - Flip-Flop D en flanco de bajada



Flancos: ¿Para qué sirven?

Objetivo: Dibujar las señales de salida de:

 
- **Latch D**
- Flip-Flop D en flanco de subida
- Flip-Flop D en flanco de bajada



Flancos: ¿Para qué sirven?

Objetivo: Dibujar las señales de salida de:

 
- Latch D
- **Flip-Flop D en flanco de subida**
- Flip-Flop D en flanco de bajada




Flancos: ¿Para qué sirven?

Objetivo: Dibujar las señales de salida de:

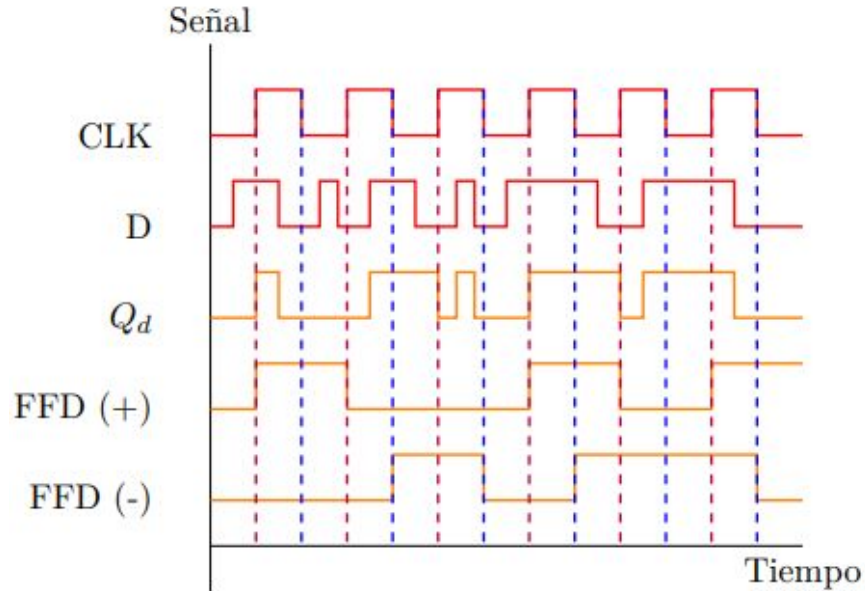- Latch D
- Flip-Flop D en flanco de subida
- **Flip-Flop D en flanco de bajada**



 

Diseño de Circuitos

Resumen

Flancos

Diseño de Circuitos


Diseño: a)

Diseñe, utilizando todos los elementos de circuitos lógicos vistos en clase, un **contador secuencial de 2 bits** que se incrementa con cada *flanco de bajada* de la señal de control. Este contador deberá partir en 00 y volver a 00 por *overflow* una vez llega a su valor máximo.


Diseño: a) SOLUCIÓN

Diseñe, utilizando todos los elementos de circuitos lógicos vistos en clase, un **contador secuencial de 2 bits** que se incrementa con cada *flanco de bajada* de la señal de control. Este contador deberá partir en 00 y volver a 00 por overflow una vez llega a su valor máximo.

 Modificación: En la modificación el Latch de entrada ya no tiene la entrada de control C negada



Flip-Flop D

 


Flip-Flop D modificado

Diseño: a) SOLUCIÓN

Diseñe, utilizando todos los elementos de circuitos lógicos vistos en clase, un **contador secuencial de 2 bits** que se incrementa con cada *flanco de bajada* de la señal de control. Este contador deberá partir en 00 y volver a 00 por overflow una vez llega a su valor máximo.

 Consejo: Crear una tabla para representar cada estado posible




Q_1^t	Q_0^t	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Diseño: a) SOLUCIÓN

Diseñe, utilizando todos los elementos de circuitos lógicos vistos en clase, un **contador secuencial de 2 bits** que se incrementa con cada *flanco de bajada* de la señal de control. Este contador deberá partir en 00 y volver a 00 por overflow una vez llega a su valor máximo.

Diseño del circuito: Se deduce que $Q_0^{t+1} = \neg Q_0^t$ y $Q_1^{t+1} = Q_0^t \text{ XOR } Q_1^t$

Q_1^t	Q_0^t	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

 

Diseño: b)

Modifique el circuito anterior para que pase a ser un contador secuencial de 3 bits.

Diseño: b) SOLUCIÓN

Modifique el circuito anterior para que pase a ser un contador secuencial de 3 bits.

Respuesta: Se debe agregar un tercer Flip-Flop D (modificado) que representa el bit más significativo. Se debe hacer otra tabla de verdad para representar todos los estados posibles $2^3 = 8$.

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Diseño: b) SOLUCIÓN

Modifique el circuito anterior para que pase a ser un contador secuencial de 3 bits.


Respuesta: Se debe agregar un tercer Flip-Flop D (modificado) que representa el bit más significativo. Se debe hacer otra tabla de verdad para representar todos los estados posibles $2^3 = 8$.

Diseño: Es importante notar que Q_2 alterna su valor si y sólo si $Q_1 = Q_2 = 1$. Por ende,
 $Q_2^{t+1} = (Q_1^t \text{ AND } Q_2^t) \text{ XOR } Q_2^t$

Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Diseño: b) SOLUCIÓN

 Diseño: Es importante notar que Q_2 alterna su valor si y sólo si $Q_1 = Q_2 = 1$. Por ende, $Q_2^{t+1} = (Q_1^t \text{ AND } Q_2^t) \text{ XOR } Q_2^t$



Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Diseño: c)

Este contador debe recibir una señal de entrada R de 1 bit. Si el valor de R es igual a 1 **durante el flanco de bajada** de la señal de control, entonces el contador debe actualizar su valor a 0 en vez de incrementarse en una unidad.


Diseño: c) SOLUCIÓN

Este contador debe recibir una señal de entrada R de 1 bit. Si el valor de R es igual a 1 **durante el flanco de bajada** de la señal de control, entonces el contador debe actualizar su valor a 0 en vez de incrementarse en una unidad.

Respuesta: Para implementar la señal de reset R hay que considerar que si $R = 1$, entonces $Q^{t+1}_2 Q^{t+1}_1 Q^{t+1}_0 = 000$. Por lo tanto, haciendo uso de la ley de dominación, se pueden ajustar las expresiones de los estados del contador de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}Q^{t+1}_0 &= R^t \wedge Q^t_0 \\Q^{t+1}_1 &= R^t \wedge (Q^t_0 \oplus Q^t_1) \\Q^{t+1}_2 &= R^t \wedge ((Q^t_1 \wedge Q^t_0) \oplus Q^t_2).\end{aligned}$$

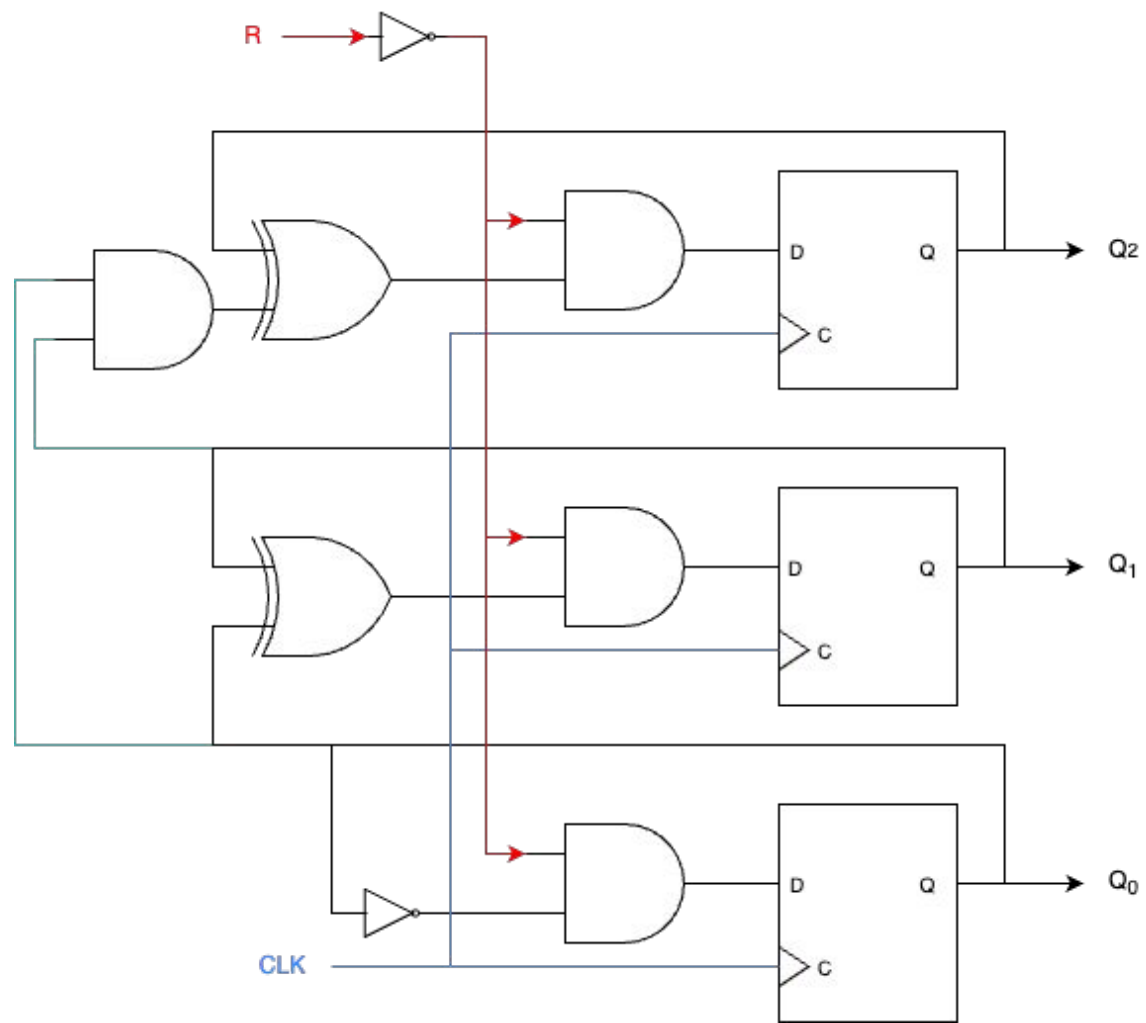Finalmente, el siguiente diagrama representa el contador modificado conectado a la señal R:



Feedback

Resumen

Flancos

Diseño de Circuitos



Ayudantía

Almacenamiento de Datos

Resumen

Flancos

Diseño de Circuitos