



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2025)

**Ayudantía 2**

Ayudantes: Daniela Ríos (danielaarp@uc.cl), Joaquín Peralta (jperaltaperez@uc.cl), Gonzalo Bastías (gbastias.o@uc.c)

**Pregunta 1: Diseño de un Circuito**

En el curso de Arquitectura de Pokemones existen diferentes criterios que determinan la aprobación del curso:

- **Requisito 1 (R1):** Asistencia al curso (1 si la asistencia es del 85 % o más, 0 si es menor).
- **Requisito 2 (R2):** Entrega del proyecto final (1 si el proyecto es entregado, 0 si no).
- **Requisito 3 (R3):** Resultado de las interrogaciones (1 si el promedio es 4.0 o superior, 0 si es menor).

Para aprobar el curso (salida  $A = 1$ ), se debe cumplir **al menos** una de las siguientes condiciones:

1. Se cumple R1 y R2.
2. Se cumple R1 y R3.
3. Se cumple R2 y R3.

En cualquier otro caso, el estudiante no aprueba el curso ( $A = 0$ ).

A partir de esta descripción, responda:

- (a) Elabore la tabla de verdad que describa el comportamiento del circuito.
- (b) Diseñe el circuito lógico que implemente el comportamiento descrito, utilizando las siguientes compuertas: AND, OR, NOT, NAND o NOR.

**Solución:**

a) A continuación, la tabla de verdad para  $A$  a partir de  $R_3R_2R_1$ :

$R_3$	$R_2$	$R_1$	$A$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

A partir de ella, se puede hacer uso de *minterms* o *maxterms* para obtener la expresión que representa a la salida  $A$ .

■ Minterms:


$$A = (R_3 \wedge R_2 \wedge \bar{R}_1) \vee (R_3 \wedge \bar{R}_2 \wedge R_1) \vee (R_3 \wedge R_2 \wedge R_1) \vee (\bar{R}_3 \wedge R_2 \wedge R_1)$$

■ Maxterms:


$$A = (R_3 \vee R_2 \vee R_1) \wedge (R_3 \vee R_2 \vee \bar{R}_1) \wedge (R_3 \vee \bar{R}_2 \vee R_1) \wedge (\bar{R}_3 \vee R_2 \vee \bar{R}_1)$$

b) Finalmente, se puede diseñar un circuito a partir de estas expresiones:

Minterms:

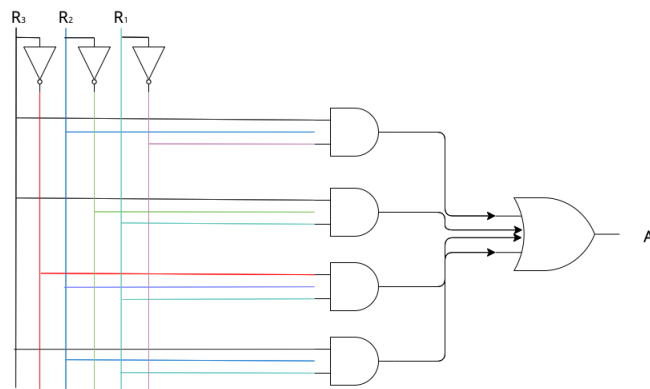


Maxterms:

 
 
## Pregunta 2: Circuitos digitales (I1-2024-2)

Pronto se llevarán a cabo las DCCarreras de sacos dieciocheras y, para ahorrar recursos, le piden a usted que diseñe un *timer* para marcar el inicio de cada carrera. A continuación, una imagen de referencia del *timer* esperado y del *display* de 7 segmentos que tendrá integrado para desplegar el número:



Para construir el timer:

Diseñe, para cada segmento  $S_i$  del *display*, un circuito con una señal de entrada de 2 bits  $I_1 I_0$  y una señal de salida de 1 bit. La entrada corresponderá al número a desplegar en el *timer* (3, 2, 1 o 0), mientras que la salida indica si el segmento  $S_i$  se prende (1) o no (0).

**Solución:** A continuación, la tabla de verdad para los segmentos  $S_i$  a partir de  $I_1 I_0$ :

$I_1$	$I_0$	$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	$S_6$
0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	1	1

A partir de ella, se puede hacer uso de minterms y maxterms para obtener la expresión que representa cada salida. A continuación, se listan expresiones válidas para cada segmento, junto con su reducción a través de equivalencias lógicas.

$$S_0 = S_3 = I_1 \vee \bar{I}_0$$

$$S_1 = \bar{I}_1 \wedge \bar{I}_0$$


$$S_2 = (\bar{I}_1 \wedge \bar{I}_0) \vee (I_1 \wedge \bar{I}_0) = \bar{I}_0 \wedge (I_1 \vee \bar{I}_1) = \bar{I}_0 \wedge 1 = \bar{I}_0$$

$$S_4 = \bar{I}_1 \vee I_0$$

$$S_5 = 1$$

$$S_6 = (I_1 \wedge \bar{I}_0) \vee (I_1 \wedge I_0) = I_1 \wedge (\bar{I}_0 \vee I_0) = I_1 \wedge 1 = I_1$$

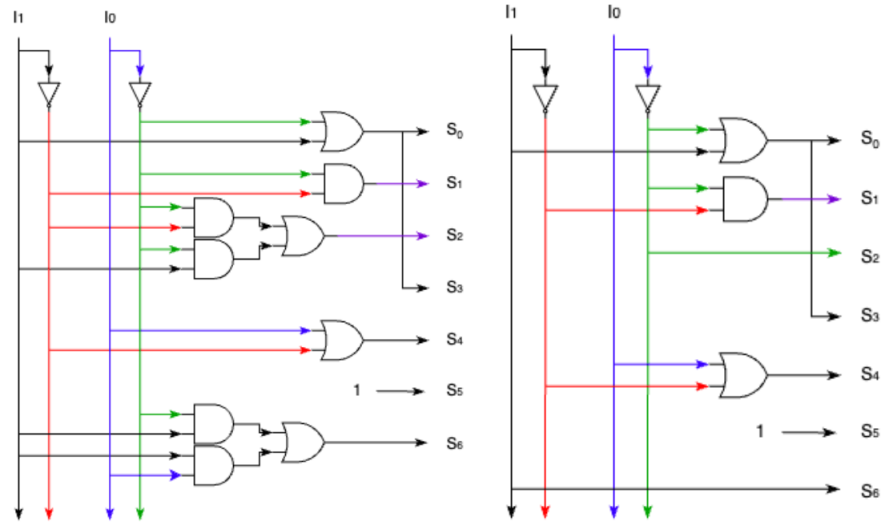Finalmente, se puede diseñar un circuito a partir de estas expresiones. Se incluye un circuito para las primeras expresiones obtenidas con minterms y maxterms (izquierda), y otro reducido a partir de equivalencias lógicas (derecha).



Al diseñar circuitos lógicos, no es necesario utilizar una compuerta OR para cada par de entradas; una sola compuerta OR puede combinar múltiples señales de entrada y se considera correcto.


### Pregunta 3: Operaciones aritméticas y lógicas (T1-2023-1)

Un comparador de números es un circuito que, dados dos números A y B en representación posicional, indica cuál es el mayor, o si estos son iguales. El circuito posee tres salidas, donde la primera entrega un 1 solo si A es el mayor, la segunda un 1 solo si ambos son iguales, y la tercera un 1 solo si B es mayor. Haciendo uso de las compuertas lógicas vistas en clases, diseñe un comparador de números **enteros** de N bits, explicando la funcionalidad de cada uno de los circuitos que elabore.

**Solución:** Las tres salidas de nuestro circuito se llamarán *Greater*, *Equal* y *Lower* según lo descrito en el enunciado. Luego, para facilitar la construcción de nuestro circuito, vemos que existen cuatro casos a evaluar:


- **Caso 1:**  $A \geq 0, B \geq 0$
- **Caso 2:**  $A < 0, B < 0$
- **Caso 3:**  $A \geq 0, B < 0$
- **Caso 4:**  $A < 0, B \geq 0$

Los casos 3 y 4 se pueden resolver rápidamente haciendo uso del bit de signo: Verificamos que A y B posean signo distinto a través de una compuerta XOR (cuya salida es 1 solo si ambas señales son distintas) y este resultado lo conectamos con compuertas AND que nos ayudarán a determinar si se cumple que la condición *Greater-1* o *Lower-1* (primer caso para identificar si el resultado es mayor o menor).

 

Se observa en el circuito que si  $A_{N-1} = 0, B_{N-1} = 1$ , entonces la señal *Greater-1* estará activa y la señal *Lower-1* no, mientras que se dará el caso contrario para  $A_{N-1} = 1, B_{N-1} = 0$ . Si  $A_{N-1} = B_{N-1}$  ninguna de las señales se activará, independiente del signo de estos números.

 
Para resolver los casos 1 y 2, haremos uso de un restador de N bits para obtener un nuevo bus de N bits R:



$R$  nos sirve por las siguientes observaciones:


- Si  $A - B > 0 \Rightarrow A > B \Rightarrow (A - B)_{N-1} = R_{N-1} = 0$
- Si  $A - B < 0 \Rightarrow A < B \Rightarrow (A - B)_{N-1} = R_{N-1} = 1$

 Notamos entonces que el bit más significativo de  $R$  nos indica si  $A > B$  o  $A < B$ , lo que podemos verificar con el siguiente circuito:




En contraste con el circuito anterior, aquí hacemos uso de una compuerta **XNOR** para verificar que los signos de  $A$  y  $B$  sean **iguales**. Observamos entonces que si  $R_{N-1} = 0$ , entonces se activará la señal *Greater-2* que indica que  $A > B$  y, en contraste, si  $R_{N-1} = 1$  entonces se activará la señal *Lower-2* que indica que  $A < B$  (siempre que se cumpla  $A \text{ XNOR } B = 1$  para ambos casos).

 El caso anterior no está del todo completo, dado que no estamos considerando la posibilidad donde  $A = B$ . Para ello, definimos un nuevo circuito que verifique que **todos los bits de  $R$  sean iguales a cero**:



En este caso se muestra para  $N = 8$  pero su extensión a cualquier  $N$  es trivial. El circuito activa la señal *Equal* si, y solo si ninguna compuerta OR entrega como resultado 1 (que se da solo si alguno de los bits de  $R$  es igual a 1).

 Usamos este último resultado para entregar la señal faltante *Equal* y para que los casos *Greater-2* y *Lower-2* sean válidos solo si *Equal* = 0:



De esta forma, *Greater*, *Lower* y *Equal* se activan correctamente según los casos señalados al comienzo.



## 1. Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

